

ENEE 230 4

Circuit


Chapter 1:-

• Voltage, Current, Power, energy
V, A, W, J


* passive sign convention:

$$P = VI$$

$$P = -VI$$

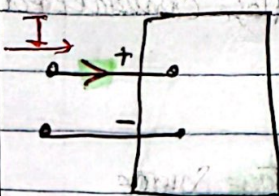


$$P = VI$$

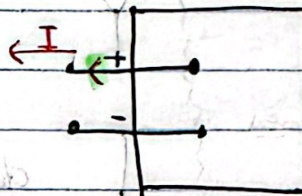


$$P = -VI$$

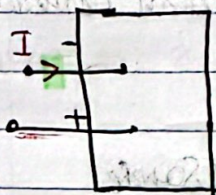إذا كان التيار داخل الموجب
إذا كان التيار خارج الموجب
إذا كان التيار خارج السالب
إذا كان التيار داخل السالب



$$P = -VI$$

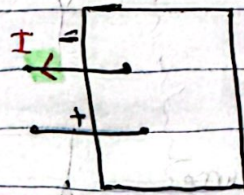

$$P = VI$$

* if $P > 0$ (find value for example, 10 W)
⊕

→ the element is absorbing the power. (needed power)

* if $P < 0$ (-10 W)
⊖


→ the element is delivering power. (gave power)

Chapter 2:

Voltage and current Sources.

independent

dependent

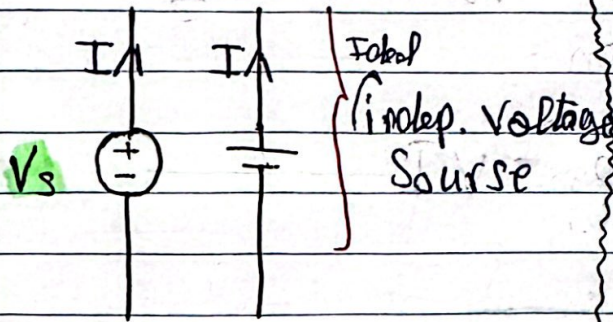

$V \rightarrow \text{const.}$
 $I \rightarrow \text{depends on the circuit connection (load)}$

its value depends on Voltage / current somewhere in the circuit.



depend voltage Source.

$$V = \text{const.} \times V_x$$


Voltage controlled.



depend voltage Source

$$V = \text{const.} \times I_x$$

current controlled.

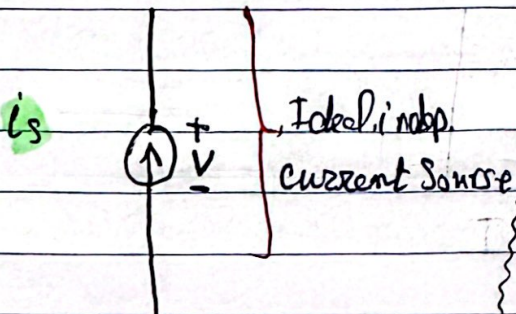

$I \rightarrow \text{const.}$
 $V \rightarrow \text{depends on the circuit connection}$



depend current Source.

$$I = \text{const.} \times V_x$$

3/4

Voltage controlled




depend current Source

$$I = \text{const.} \times I_x$$


5/4

current controlled.

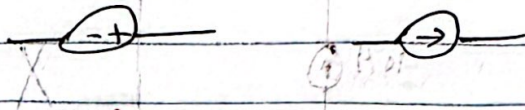active elements $\rightarrow$ produce energy






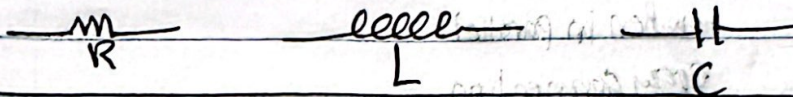
passive elements $\rightarrow$ consume energy.



Exp:

Voltage Source

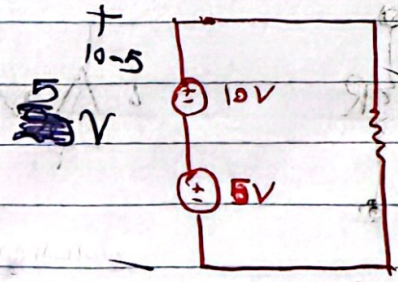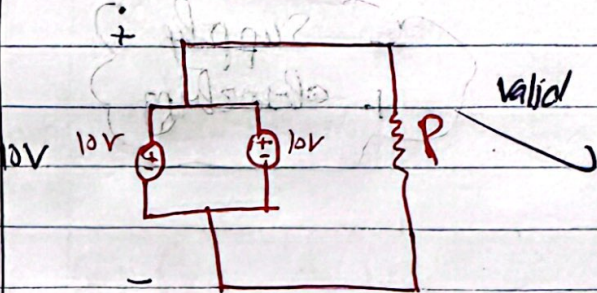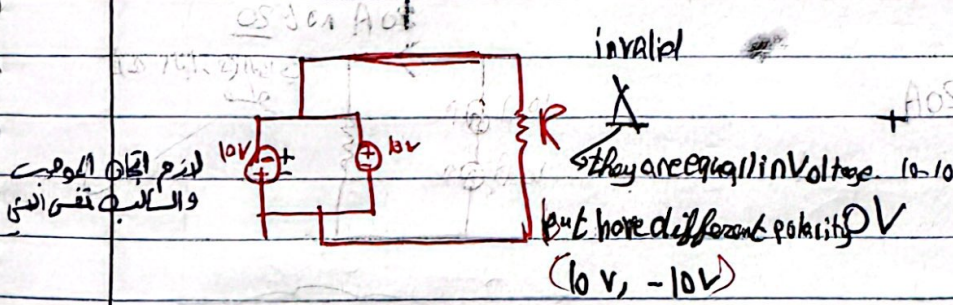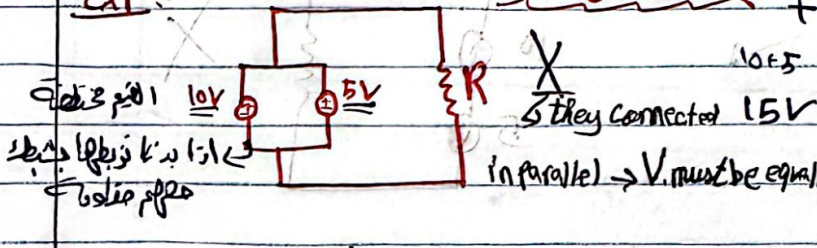X $\rightarrow$ invalid
✓ $\rightarrow$ Valid




when in series any connection is valid.




لا يمكن توصيل كيرتوف ، التيار في التوالي متساو ، توافي غير متساو .
في الجهد في التوالي غير متساو ، في التوالي متساو .

Current Source:

Exp:-


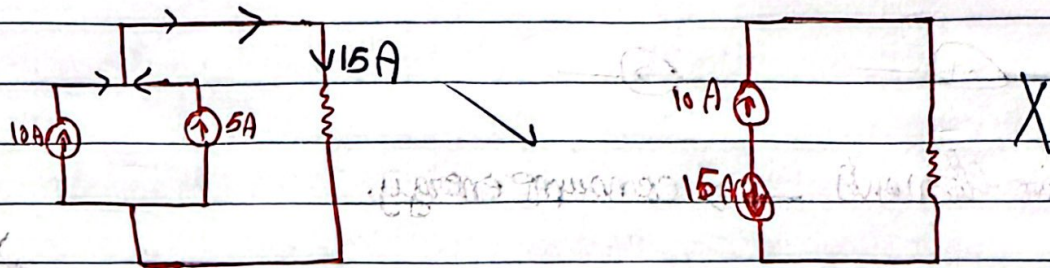


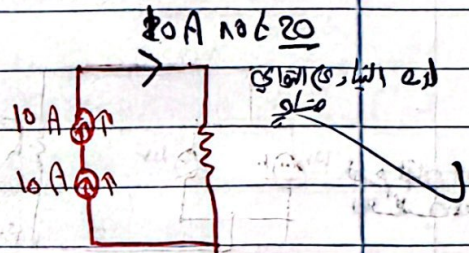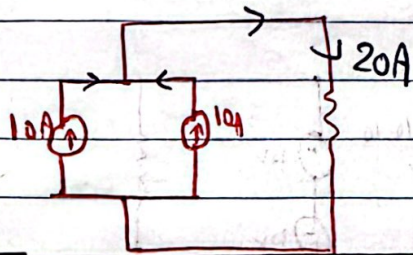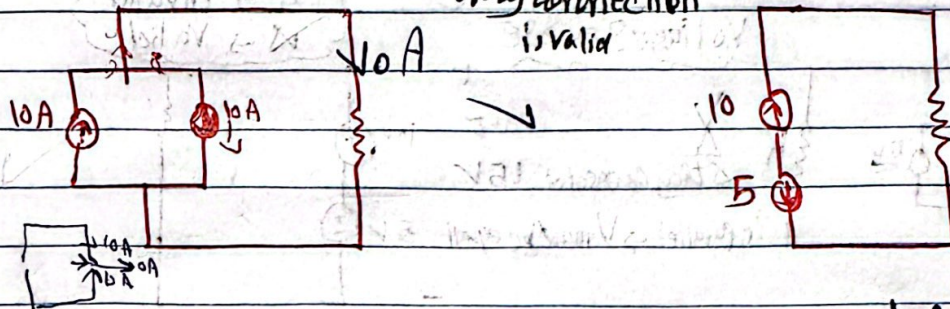when in parallel
every connection
is valid



Ohm's Law:

Supply
+ absorbing

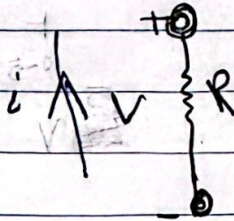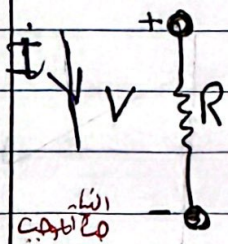

$$V = IR$$

+ve

$$P = IV$$


+ve

$$V = -IR$$

+ve

$$P = -VI$$

+ve

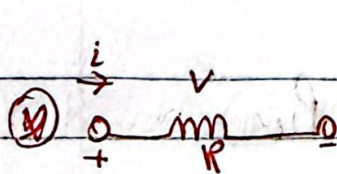

$$P = VI \quad \text{Power absorbed}$$


$$= (IR) I$$

$$= I^2 R \quad +ve$$

$$\text{or } P = VI$$

$$= V \left(\frac{V}{R} \right)$$

$$= \frac{V^2}{R} \quad +ve$$

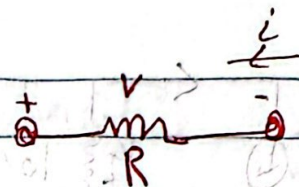

$$P = -VI \quad \text{Power delivered}$$

$$= -(IR) I$$

$$= -I^2 R \quad +ve$$


or $P = -VI$

$$P = -VI$$

$$= -V \left(-\frac{V}{R} \right)$$

$$= \frac{V^2}{R} \quad +ve$$

Ex 2.1
P. 5.2

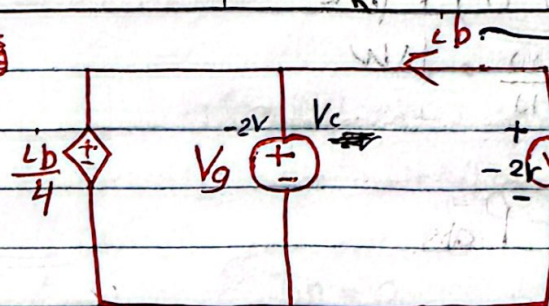

$$P_s = -i_b V$$

$$= -(-8)(-2) = -16W$$

$$P_s = -IV$$

$$= -(2)(8)$$

$$= -16W$$

Find ① V_g interconnection to be valid.

② P_{8A}

$$① i_b = -8A$$

$$\frac{i_b}{4} = \frac{-8}{4} = -2 \text{ volt}$$

$$V_g = -2V$$


$$② P_{8A} = -V i_b$$

$$\text{or } = IV$$

$$= (2)(8)$$

$$= -16W (\text{supply})$$
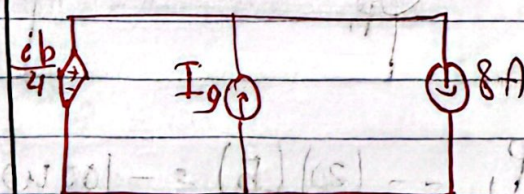
$$-2V \quad \downarrow I \quad \equiv \quad -2V$$




find the value of I_g .
Any value is valid.

As the circuit is in parallel

the sum of currents is zero

Ex 2.3

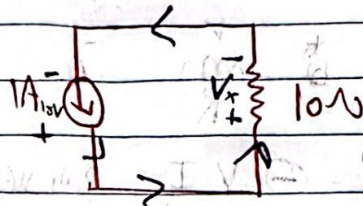

Find $P_{10\Omega}$?

$$P_s I V_t \rightarrow V_s I R$$



$$s(10\Omega) = 10 \text{ Volt}$$


$$P_s I(10) = 10W$$

or $P_s I^2 R = (1)^2(10) = 10W$

or $P_s \frac{V^2}{R} = \frac{100}{10} = 10W$

$\sum P(t) = 0$

$\sum P_{sup} = \sum P_{abs}$

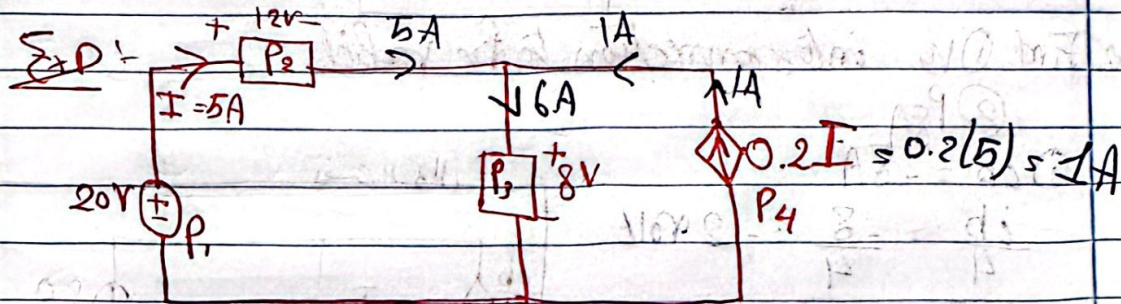

$$P_1 = -(20)(5) = -100W \text{ (supply)}$$

$$P_2 = (12)(5) = 60W \text{ (abs.)}$$



$$P_3 = (6)(8) = 48W \text{ (abs.)}$$

$$P_4 = -8W \text{ (supply)}$$

or $-(8)(1) = -8W$

* Kirchhoff's current law: "KCL"

$$\sum I_{in} = \sum I_{out}$$

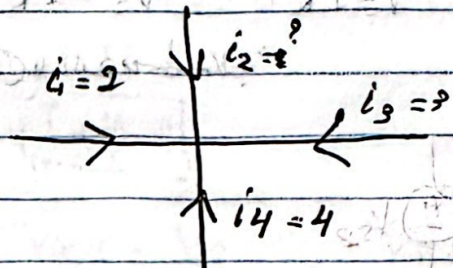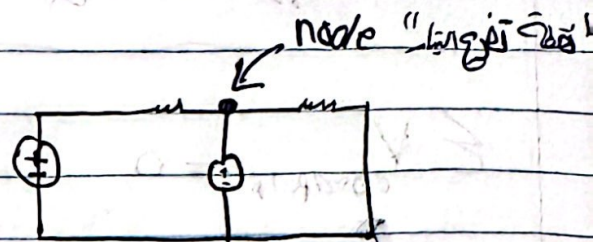


$$\sum I_{in} = \sum I_{out}$$

$$2 + 3 = 4 + i_2 \rightarrow i_2 = 1A$$

another ways to use the law:-

$$\sum I_{in} = 0$$

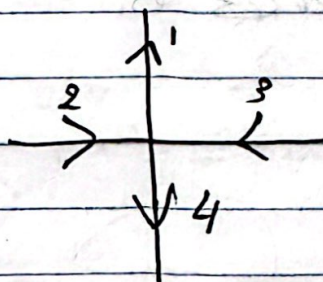التيار الذي يدخل نقطة + التيار الذي يخرج نقطة = 0
~~التيار الخارج من النقطة = 0~~



$$\sum I_{in} = 0$$

$$= 2 + 3 + (-4) + (-1) = 0$$

مفاتيح التيار في اتجاه الدخول

$$\sum I_{out} = 0$$

التيار الذي يخرج - التيار الذي يدخل = 0
~~التيار الخارج من النقطة = 0~~

$$\sum I_{out} = 1 + 4 + (-2) + (-3) = 0$$

مفاتيح التيار في اتجاه الخروج

* Kirchhoff's voltage law: "KVL"

$$\sum V_{\text{closed path}} = 0$$


$$V = IR$$

$$V = -IR$$

$$V = IR$$

$$V = -IR$$


التيار في الدارة

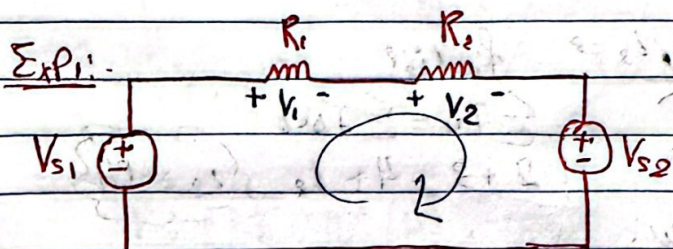

$$\sum V = V_1 + V_2 + V_{s2} - V_{s1}$$

"V_{s1} هي الجهد في الدارة بين نقطتي الفتح"



$$-V_{s1} + IR_1 + IR_2 + V_{s2} = 0$$

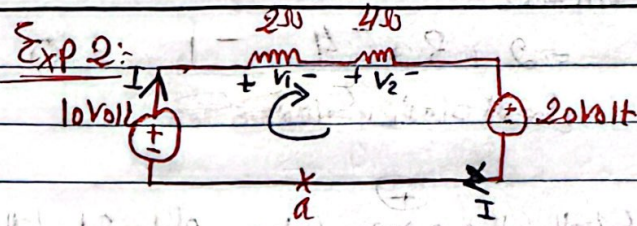

$$\sum V_{aa} = 0 \rightarrow -10 + V_1 + V_2 + 20 = 0$$

$$-10 + 2I + 4I + 20 = 0$$
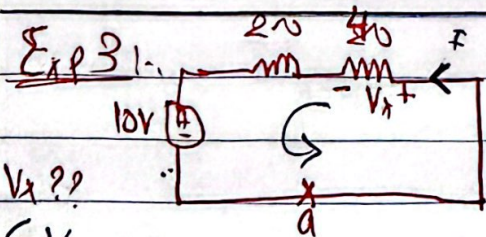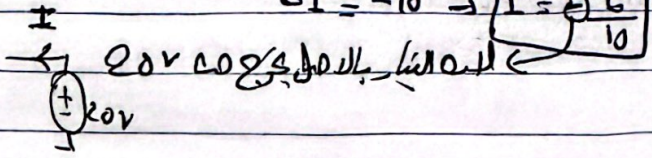
$$6I = -10 \rightarrow I = -\frac{10}{6}$$




$$V_x = 4I$$

$$= 4\left(-\frac{10}{6}\right) = -\frac{40}{6} \text{ Volt}$$

$$\sum V_{aa} = 0$$

$$\rightarrow 4I + 2I + 10 = 0$$

$$I = -\frac{10}{6} \text{ A}$$

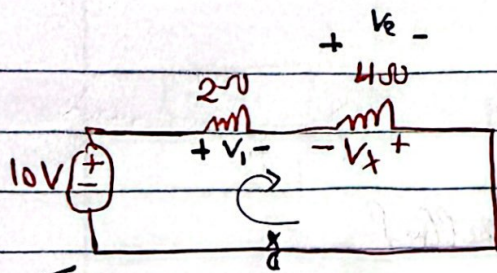

$\sum V_{k,so}$

$$\rightarrow V_1 + V_2 - 10 = 0$$

$$2I + 4I - 10 = 0$$

$$\boxed{I = \frac{10}{6} A}$$

$$V_2 = I R_2$$

$$V_2 = I R_2$$

$$= -I R_2$$


$$= -\left(\frac{10}{6}\right)(4) = \boxed{-\frac{40}{6} \text{ Volt}}$$

or $V_2 = I R_2$, $V_2 = I R_2$

$$= \boxed{-\frac{40}{6} \text{ Volt}}$$

$$\rightarrow 2I - V_2 - 10 = 0$$
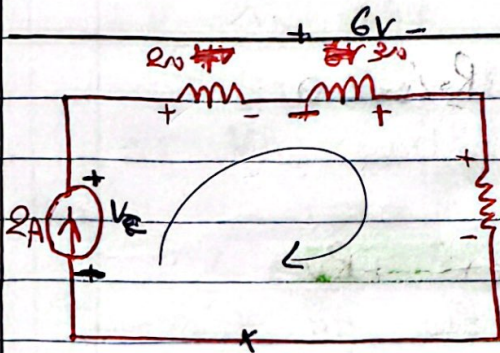
$$-10 + 2I - (-4I) = 0 \rightarrow -10 + 2I + 4I = 0$$



$$V_1 = I R_1 \rightarrow 4V, V_2 = 6V, V_3 = 8V$$

$$\sum V_{k,so}, V_1 - V_2 + V_3 - V_c = 0$$

$$= 4 - 6 + 8 - V_c = 0 \rightarrow V_c = 18V$$

Exp 4: Find V_1, V_2 ?


Find V_1, V_2 ?

$$4 + 8 - 10 - V_2 = 0$$

$$\boxed{V_2 = 2V}$$

$$P_{2A} = -2 \times 4W$$

$$P_{10} = -20W$$

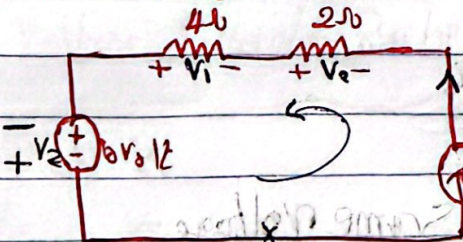

$$\sum V_{k,so}, -V_2 - V_1 + 10 - V_c = 0$$

$$= -(-2) - (-4) + 10 - V_c \rightarrow V_c = 22 \text{ Volt}$$

$$P_2 = -I V_2$$

$$= -2(-4) = 8W$$

$$P_1 = -I V_1$$

$$= -2(-8) = 16W$$

$$P_{10} = I V = 20W$$

$$= 20W$$