


Part (1) :

Exp (9) : RC Circuit :

• Notes about Capacitor ?

• What Does (RC) Means ?

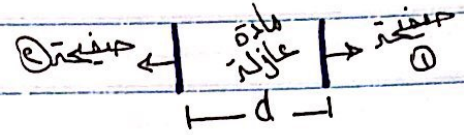- **R** → Resistor (المقاومة)
- **C** → Capacitor (المكثف)



Note: at this experiment
The voltage is Direct (DC)

- يعتمد المكثف على ؟
- مساحة الصفائح
- المسافة بينها
- معامل عازلية العازل

• يشحن المكثف تدريجياً حتى يصل إلى قيمة له عند ما يصبح فرق الجهد بين طرفيه مساوياً لفرق الجهد بين طرفي البطارية. (لذلك ينفذ تدريجياً).


$$\text{charge} \leftarrow Q = \underset{\substack{\downarrow \\ \text{Capacitance}}}{C} V \rightarrow \text{voltage} \quad \text{--- ①}$$

• Capacitance **unit** = Coulomb / Volt = Farad.

Part (2):

III Charging :

الخطوة الأولى : شحن المكثف :

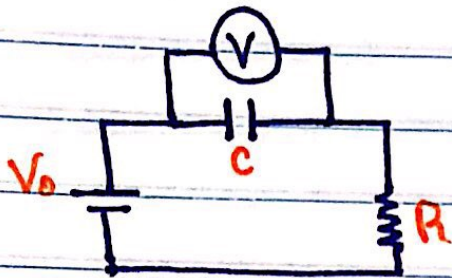

$$q = CV_0 (1 - e^{-t/RC})$$

From equation 1 : $q = CV$ so:

$$CV = CV_0 (1 - e^{-t/RC})$$

voltage at any time V_{max} voltage


$$V = V_0 (1 - e^{-t/RC})$$

When $(-t) = \infty$, $V = V_0$

When $(-t) = RC$, $V = V_0 (1 - e^{-RC/RC}) \rightarrow .37$

$V = .63 V_0$

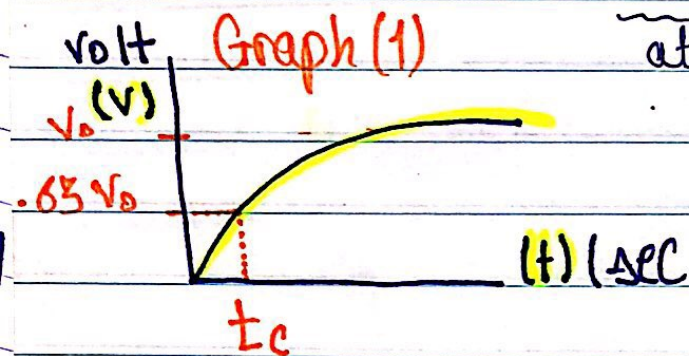at $t = RC = \tau \rightarrow$ time constant.




$t_c = t_{\text{charge}}$

Part (3):

الخطوة الثانية: التفريغ

121 Discharging:

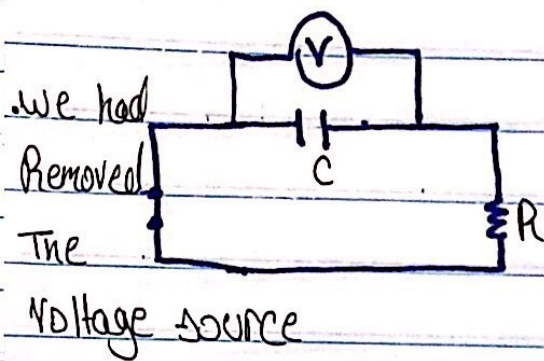


$$q = C V_0 e^{-t/RC}$$

$$CV = CV_0 e^{-t/RC}$$

$$V = V_0 e^{-t/RC}$$

at $t = RC$

$$V = V_0 (0.37)$$

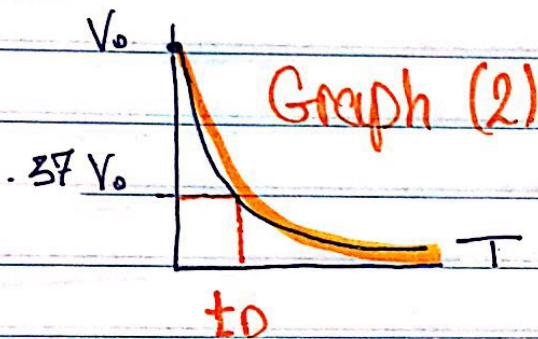

$$t_0 = t_{\text{Discharge}}$$

theoretically: $t_0 = \tau$

Note we Draw each Graph 1 and 2 at the linear paper.

Drawing at semilog paper?


$$V = V_0 e^{-t/RC} \quad (\text{Took } \ln)$$

$$\ln V = \ln V_0 + \left(\frac{-t}{RC} \right)$$

$= -t \text{ slope}$

$$\ln V = \underbrace{-\frac{1}{RC}}_{\substack{\text{Y-axis} \\ \text{The slope}}} t + \ln V_0$$

$\xrightarrow{\text{X-axis}}$

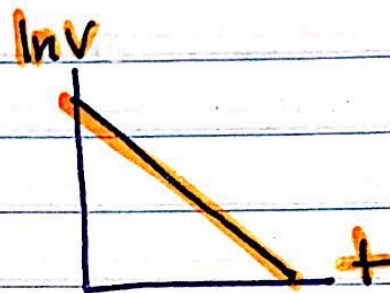


Calculations :

$$\bar{E} (\text{Average}) = \frac{E_s + E_c + E_d}{3}$$

$$\text{The } \text{unc}_0 = \bar{E} \pm \sigma_m$$

$$\text{The Capacitor } (C) = \frac{\bar{E}}{R}$$
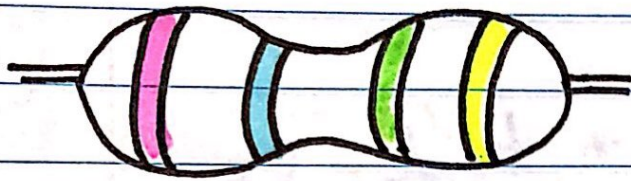
$$\text{unc}_0 = \frac{\Delta C}{C} = \frac{\Delta \bar{E}}{\bar{E}} + \frac{\Delta R}{R}$$



- Band A
- Band B
- Band C
- Band D

نقطة
نقطة
(R)

Theo. 8 $AB \times 10^c \neq (D\%)^*R$

قيمة القياس